

## JK Flip Flop to SR Flip Flop

### Step-1:

Available FF = JK

Required FF = SR

### Step-2:

Characteristic Table for SR FF

$Q_n$	S	R	$Q_{n+1}$	J	K
0	0	0	0	0	X
0	0	1	0	0	X
0	1	0	1	1	X
0	1	1	X	X	X
1	0	0	1	X	0
1	0	1	0	X	1
1	1	0	1	X	0
1	1	1	X	X	X

### Step – 4

K-map for J

00	01	11	10
0	0	X	1
X	X	X	X

This yields =>  $J = S$

K-map for K

00	01	11	10
X	X	X	X
0	1	X	0

This yields =>  $K = R$

### Step – 3

Excitation Table for JK Flip Flop

$Q_n$	$Q_{n+1}$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

You will face a difficulty in the rows I've highlighted. I'm giving a hint to solve this situation.

Hint: - We have following situation

$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	X

So  $Q_{n+1}$  can take any value, either 0 or 1.

For  $Q_n = 0$  and  $Q_{n+1} = 0 \Rightarrow J = 0$  and  $K = X$

For  $Q_n = 0$  and  $Q_{n+1} = 1 \Rightarrow J = 1$  and  $K = X$

See that J is same as  $Q_{n+1}$ .

Now use your brain to figure out the solution. Do the same for the other highlighted case.

### Step – 5

Make the circuit yourself from the Boolean expression.